Efficiëntie en vermogen van zonnecellen

Leerdoelen

- ❒ De student kan, aan de hand van een zelfstandig opgesteld meetplan, een experiment uitvoeren met een fotovoltaïsche (PV) cel, waarbij de student de opstelling aansluit en de metingen uitvoert.
- ❒ De student kan de stroom-voltage karakteristiek (I-V curve) van zonnecellen uitleggen en bepalen.
- ❒ De student kan het maximale vermogen en de fill factor (FF) van een zonnecel bepalen.
- ❒ De student kan met een Raspberry Pi Pico, een DAC en een INA226 een meetreeks uitvoeren en de meetgrenzen van de elektronische belasting uitleggen.
- ❒ De student kan de drie NTC-meetkanalen uitlezen en met een geschikte kalibratie temperatuurveranderingen tijdens de meting onderzoeken.

Veiligheid

1. Schakel de voeding uit voordat je aansluitingen verandert. Controleer de polariteit van de zonnecel en gebruik alleen de door de begeleider vrijgegeven instellingen van de PCB.
2. De lamp, MOSFET en shunt kunnen warm worden. Houd de lampopstelling vrij en raak warme onderdelen niet aan. Stop de meting bij overschrijding van de afgesproken stroom-, spannings- of vermogensgrenzen.

Introductie

Zonnecellen vormen een belangrijk toepassingsgebied binnen de technische natuurkunde, waarin halfgeleiderfysica, optica en elektrische netwerkanalyse samenkomen. Een zonnecel, of fotovoltaïsche (PV) cel, zet invallend licht direct om in elektrische energie door middel van het fotovoltaïsche effect. Hierbij komen elektronen vrij wanneer fotonen met voldoende energie het halfgeleidermateriaal raken, meestal silicium. De vrijgekomen ladingsdragers worden vervolgens gescheiden door een intern elektrisch veld, waardoor een meetbare stroom ontstaat.



Figuur 1: Een zonnecelmodule.

Zonnecellen spelen een steeds belangrijkere rol in de energietransitie, doordat zij zonlicht direct omzetten in elektrische energie zonder CO_2-uitstoot. Binnen de technische natuurkunde vormt het begrijpen van de werking, het rendement en het systeemgedrag van zonnecellen een essentieel onderdeel van duurzame technologieontwikkeling. De prestatie van een zonnecel hangt af van factoren zoals de bandkloof, de intensiteit van het licht en interne verliezen, en kan experimenteel worden onderzocht door spanning en stroom te meten bij verschillende belastingen.

Voorbereidingsopdracht 1


1. Bekijk de volgende voorbereidingsfilmpjes (video 1, video 2 en video 3).
2. Maak een meetplan voor bepalen van het vermogen van een zonnecel.[1]. Formuleer het hoofddoel/onderzoeksvraag, geef een theoretische verwachting en maak een meetstrategie.
3. Maak een duidelijke opstelling voor het doormeten van een zonnecel.
4. Bedenk voor jezelf al wat voor verdiepend onderzoek je wilt doen bij de zonnecel.

[1] Zie Brightspace voor een korte uitleg over een meetplan.

Theorie

Een fotovoltaïsche (PV) zonnecel is in essentie een belichte pn-junction. Een pn-junction wordt gemaakt door één stuk halfgeleidermateriaal aan de ene kant p-type te doteren (met acceptoren) en aan de andere kant n-type (met donoren). In het p-gebied is de ladingsdragerdichtheid van gaten hoog, terwijl in het n-gebied de elektronen domineren. Zodra deze twee regio's met elkaar in contact staan, diffunderen elektronen vanuit het n-gebied naar het p-gebied en diffunderen gaten de andere kant op. Hierdoor blijft in het grensvlak een gedepleteerde (*depletion zone*) laag achter: een gebied waar vrijwel geen vrije ladingsdragers meer aanwezig zijn.

Deze depletion zone bevat wel vaste, geïoniseerde donoren (positief) en acceptoren (negatief), waardoor er een intern elektrisch veld ontstaat dat de diffusie stopt. Dit veld vormt de basis van de pn-overgang. In een zonnecel zorgt juist dit veld ervoor dat nieuw gegenereerde elektronen en gaten, door de absorptie van fotonen, uit elkaar worden getrokken en richting de n- en p-zijde bewegen. Wanneer de externe stroomkring wordt gesloten, kan de cel stroom leveren. Deze fotogegenereerde stroom is dus lichtafhankelijke stroom I_{ph}.

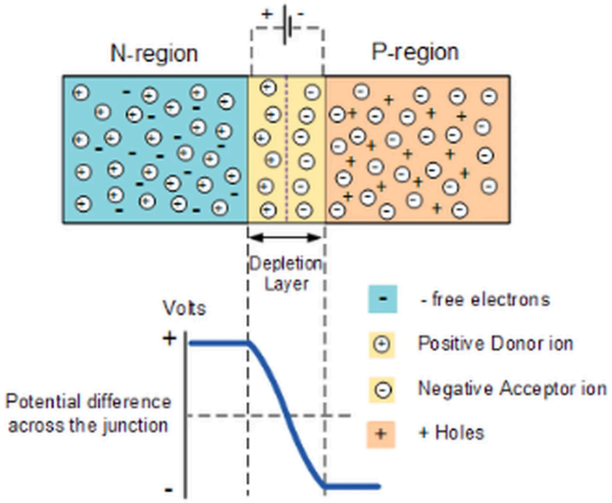

Figuur 2: Schematische weergave van een zonnecel.

Wanneer een externe belasting R wordt aangesloten, ontstaan er een spanning V en stroom I waarvan de waarde afhankelijk is van de gekozen belasting R. Door R te variëren kun je de stroomsterkte en spanning variëren en krijg je een volledige I-V-curve. Het maximale elektrische vermogen volgt uit

$$P = IV,$$


en het punt waarop dit vermogen maximaal is heet het *maximum power point* (P_{mpp}). In commerciële PV-systemen wordt dit punt automatisch gevolgd door de omvormer, die tevens de DC-uitgang omzet naar net-geschikte AC.

De vorm van de I-V-curve wordt gekarakteriseerd met de *fill factor* (FF):

$$FF = \frac{P_{\mathrm{mpp}}}{V_{\mathrm{oc}} I_{\mathrm{sc}}} \times 100\%. \tag{1}$$

Hierbij zijn V_{oc} de openklemspanning en I_{sc} de kortsluitstroom. De FF geeft aan hoe rechthoekig de I-V-curve is. Het rendement vereist daarnaast het optische vermogen dat daadwerkelijk op het actieve celoppervlak valt, P_{in}. Dit is niet het elektrische vermogen van de lamp:

$$\eta = \frac{P_{\text{mpp}}}{P_{\text{in}}} \times 100\%. \tag{2}$$

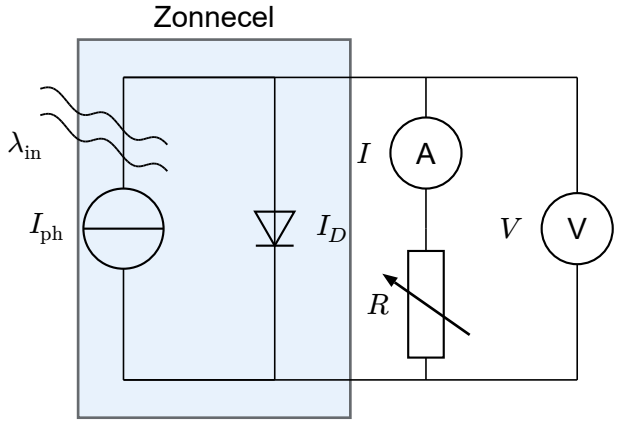

Figuur 3: Equivalent elektrisch model van een zonnecel met fotostroombron I_{ph}, diode I_D, uitgangsstroom I en spanning V over de variabele belasting R.

Het elektrisch gedrag van een zonnecel wordt doorgaans beschreven met het één-diode-model (Figuur 3). De fotostroom I_{ph} werkt als een spanningsonafhankelijke stroombron, terwijl de diode het spanningsafhankelijke recombinatiepad vormt. Uit de knooppuntvergelijking volgt:

$$I = I_{\text{ph}} - I_D. \tag{3}$$

De diodestroom wordt beschreven door de wet van Shockley[2]:

$$I_D = I_0\left(e^{\frac{qV}{nkT}} - 1\right), \tag{4}$$

zodat de volledige I-V-relatie van de zonnecel wordt:

$$I = I_{\text{ph}} - I_0\left(e^{\frac{qV}{nkT}} - 1\right). \tag{5}$$

De twee uiterste punten van de I-V-curve volgen direct uit dit model. Bij $V = 0$ is de diodestroom verwaarloosbaar en geldt:

$$I_{\text{sc}} = I_{\text{ph}}.$$

Bij $I = 0$ verkrijgt men de openklemspanning:

$$V_{\text{oc}} = \frac{nkT}{q} \ln\left(\frac{I_{\text{ph}}}{I_0} + 1\right). \tag{6}$$

Door de belasting te variëren bemonsteren we de I-V-curve. In dit practicum doet een MOSFET dit elektronisch. Het bereik van de schakeling bepaalt hoe dicht we bij open klem en kortsluiting kunnen meten. Voor het rendement is bovendien een onafhankelijke meting van het invallende optische vermogen nodig.

[2]De benaming “de wet van Shockley‘‘ verdient enige nuance. Hoewel William Shockley een belangrijke bijdrage leverde aan de halfgeleiderfysica, is hij later bekend geworden om zijn controversiële en onwetenschappelijke uitspraken over intelligentie en ras. Deze opvattingen staan haaks op de waarden van de academische gemeenschap. Om die reden kiezen sommige instellingen ervoor om de betreffende diodevergelijking neutraal te benoemen, bijvoorbeeld als de ideale diodevergelijking of de pn-overgangsvergelijking.

Het bovenstaande ideale model verwaarloost serie- en lekweerstanden. Hierin zijn I_0 de verzadigingsstroom, q de elementaire lading, n de idealiteitsfactor, k de constante van Boltzmann en T de absolute temperatuur. Voor een module met N_s identieke cellen in serie wordt de noemer in de exponent nN_skT; pas de vergelijking dus niet zonder aanpassing op een module toe.

Elektronische belasting en uitlezing

De opstelling volgt PCB_schema_V1 (Figuur 5). De meetmethode blijft hetzelfde: we variëren de belasting van de zonnecel en meten bij ieder werkpunt de spanning en stroom. De **MOSFET Q1 (IRLZ44N) vervult de rol van variabele belastingsweerstand**. Via de computer kunnen we deze belasting automatisch veranderen.

De onderdelen en hun taak

Zonnecel — levert elektrische energie. De lamp belicht de zonnecel. We onderzoeken hoeveel spanning, stroom en vermogen de cel kan leveren.

MOSFET Q1 (IRLZ44N) — vormt de variabele belasting. Hij vervult de rol van de instelbare weerstand. Met de spanning op de gate (G, pin 1) beïnvloeden we hoeveel stroom er van drain (D, pin 2) naar source (S, pin 3) loopt.

MCP4725 (DAC) — maakt de stuurspanning. De DAC zet een getal om in een spanning op de gate van de MOSFET. Zo veranderen we de belasting met de computer.

INA226 — meet spanning en stroom. Deze module meet de zonnecelspanning. De stroom bepaalt hij uit de spanning over een kleine meetweerstand op de module: de shunt.

Raspberry Pi Pico — voert de opdrachten uit. De Pico stelt de DAC in en leest de INA226 uit. Hij communiceert met beide modules via twee signaaldraden, SDA en SCL. Deze verbinding heet I²C.

Computer — bestuurt en bewaart. Het meetprogramma kiest de instellingen, ontvangt de meetwaarden via USB en maakt de grafieken.

PCB — verbindt de onderdelen. De printsporen vervangen losse draden. R1 en R2 helpen de I²C-communicatie; de condensatoren houden de modulevoedingen stabiel.

De computer laat dus via de Pico en DAC de MOSFET-belasting variëren, terwijl de INA226 bij iedere instelling spanning en stroom meet.

Van DAC-code naar werkpunt

De MCP4725 is een 12-bit digitaal-analoogomzetter. Voor code d geldt idealiter:

$$U_{\mathrm{DAC}} = \frac{d}{4096} U_{\mathrm{DD}}, \quad d \in \{0, 1, ..., 4095\}.$$

De voedingsspanning is ook de referentiespanning. De DAC wordt volgens het schema gevoed met 3,3 V. Bij deze voeding is één stap ongeveer 0,806 mV; de hoogste code geeft iets minder dan de voedingsspanning. Schrijf tijdens een meetreeks alleen het DAC-register, niet telkens het EEPROM. De DAC kan bij inschakelen een opgeslagen instelling herstellen: controleer de starttoestand voordat de zonnecel wordt aangesloten.


De gatespanning beïnvloedt de geleiding van de MOSFET via $U_{\mathrm{GS}} = U_{\mathrm{G}} - U_{\mathrm{S}}$. Voor ieder gemeten werkpunt beschrijven we de totale belasting met de effectieve weerstand $R_{\mathrm{eff}} = \frac{U_{\mathrm{PV}}}{I}$ (voor $I > 0$). Een hogere gatespanning laat een geschikte N-kanaal-MOSFET doorgaans sterker geleiden, zodat de effectieve belastingweerstand afneemt. De relatie tussen DAC-code en weerstand is niet lineair en hangt ook af van het werkpunt en de temperatuur. We stellen daarom een DAC-code in en bepalen de bijbehorende effectieve weerstand uit de meting. Een specifieke weerstand in ohm instellen zou extra terugkoppeling in de software vereisen.

Stroom en spanning meten

De INA226 meet het verschil tussen IN+ en IN− over een shunt, en afzonderlijk de spanning op VBUS ten opzichte van GND:

$$U_{\text{shunt}} = U_{\text{IN+}} - U_{\text{IN−}}, \quad I = \frac{U_{\text{shunt}}}{R_{\text{shunt}}}.$$

Gebruik de werkelijke shuntwaarde van de INA226-module. De shunt zit op deze module en is niet een losse weerstand van 4,7 Ω op de basisprint. Voor uitlezing van het stroom- en vermogensregister moet de software de INA226 passend kalibreren. Bij berekening uit de ruwe shuntspanning is de juiste shuntwaarde eveneens noodzakelijk. De busspanning wordt onafhankelijk daarvan gemeten. Het shuntmeetbereik is ongeveer ±81,92 mV. De shunt moet dus voldoen aan $I_{\max} R_{\text{shunt}} < 81.92\ \text{mV}$, met marge. Controleer ook de dissipatie $I^2 R_{\text{shunt}}$.

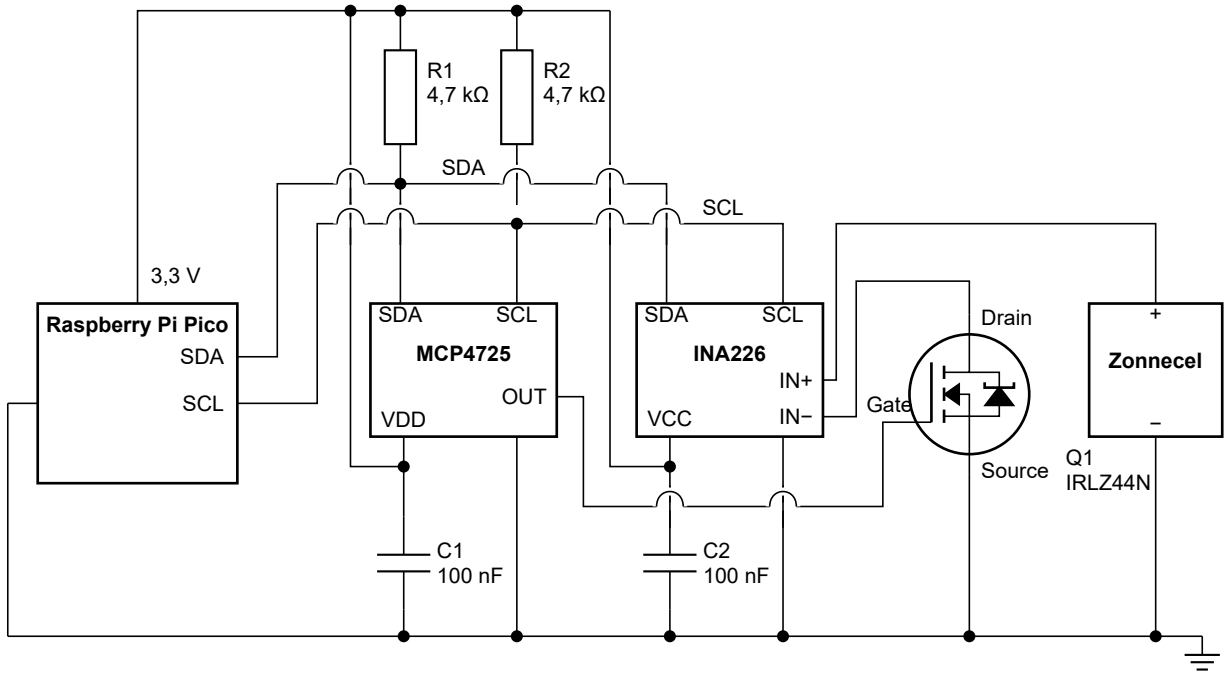

Figuur 4: Zonnecelmeting volgens PCB V1. Stip: verbonden knooppunt; draadbrug: kruising zonder contact. Alle GND-aansluitingen delen één massalijn.

Het vermogenspad loopt van SC1 (PV+) via de shunt op de INA226-module naar de drain van Q1 (pin 2). De source (pin 3) en PV− zijn verbonden met GND. Bij een INA226-module waarvan VBUS met IN+ aan PV+ is verbonden geldt $U_{\text{GS}} \approx U_{\text{DAC}}$, $U_{\text{PV}} = U_{\text{BUS}}$ en $P_{\text{PV}} = U_{\text{PV}} I$. Er hoeft dan geen shuntspanning bij de busspanning te worden opgeteld. Het nieuwe schema tekent de module als connector J2, zonder interne schakeling: controleer deze VBUS-verbinding op de gebruikte module. De DAC-uitgang op J1 is rechtstreeks met de gate van Q1 verbonden. Er is geen opamp of afzonderlijke stroomregelkring getekend. De DAC-code stelt dus de gate aan; de gemeten stroom is het resultaat van de zonnecel en de belasting samen.

Aansluitingen en voeding

De Pico voedt de modules via 3V3 (pin 36). Alle GND-aansluitingen delen dezelfde massa. C1 en C2 zijn ontkoppelcondensatoren van elk 100 nF. De I²C-bus gebruikt GPIO20 voor SDA (pin 26) en GPIO21 voor SCL (pin 27). R1 en R2 zijn pull-upweerstanden van 4,7 kΩ naar 3,3 V; het zijn geen belastingsweerstanden. Configureer deze GPIO's in de meetsoftware en controleer de I²C-adressen van beide modules.

Schemacontrole: vergelijk de bestukte print met PCB_schema_V1. Controleer het gemonteerde MOSFET-type, de shuntwaarde en de pinfuncties van J1 en J2. Meet spanningsloos de verbindingen na, waaronder source, PV− en GND. De connectornaam “MPC4725DAC” in de afbeelding bedoelt de **MCP4725**.

De meetgrens van 36 V van de INA226 is geen grens voor de volledige PCB: die hangt af van alle onderdelen. Gebruik uitsluitend de vrijgegeven meetgrenzen van de opstelling.

Temperatuur meten met drie NTC’s

Het schema bevat drie NTC-thermistors. Elke NTC vormt met een vaste weerstand van 10 kΩ naar 3,3 V een spanningsdeler. De NTC zit tussen het meetknooppunt en GND. De Pico meet de knooppuntspanning via een analoge ingang:

Sensor	Vaste weerstand	Pico-ingang	Fysieke pin
TH1	R4 — 10 kΩ	GPIO28 / ADC2	34
TH2	R3 — 10 kΩ	GPIO27 / ADC1	32
TH3	R5 — 10 kΩ	GPIO26 / ADC0	31

Voor ieder kanaal geldt idealiter, met $U_3 = 3.3\ \mathrm{V}$ en $R_f = 10\ \mathrm{k\Omega}$:

$$U_{\mathrm{ADC}} = U_3 \frac{R_{\mathrm{NTC}}}{R_f + R_{\mathrm{NTC}}}, \quad R_{\mathrm{NTC}} = R_f \frac{U_{\mathrm{ADC}}}{U_3 - U_{\mathrm{ADC}}}.$$

Bij toenemende temperatuur neemt de NTC-weerstand af en daalt de gemeten spanning. Gebruik voor nauwkeurige berekeningen de werkelijke voedingsspanning en weerstand. Een ADC-waarde is nog geen temperatuur: daarvoor zijn de NTC-karakteristiek of een kalibratie met een referentiethermometer nodig. De nominale NTC-weerstand en de temperatuurcoëfficiënten staan niet in dit schema; de waarde 10 kΩ hoort bij de vaste weerstanden en legt het NTC-type niet vast.


Leg vast waar TH1, TH2 en TH3 zijn geplaatst, bijvoorbeeld bij de zonnecel, de MOSFET en de omgeving. Het schema schrijft deze meetlocaties niet voor. Bewaar de drie ruwe ADC-waarden en, indien gekalibreerd, de temperaturen bij ieder werkpunt. Gebruik ze om opwarming tijdens een sweep te herkennen.

Meetbereik en meetvolgorde

Bij een uitgeschakelde MOSFET meet je bij benadering open klem. Bij maximale geleiding blijven de weerstand van de MOSFET, shunt en bedrading aanwezig: een hoge DAC-code garandeert geen echte kortsluiting. De gate wordt hier tot maximaal ongeveer 3,3 V aangestuurd. Voor de IRLZ44N is de lage aan-weerstand in de datasheet gespecificeerd bij hogere gatespanningen (vanaf 4 V); volledige geleiding bij 3,3 V is dus niet gegarandeerd. De drempelspanning betekent alleen dat de transistor begint te geleiden. Beoordeel dit aan de gemeten spanning, niet alleen aan de code.

De MOSFET dissipeert $P_{\mathrm{MOSFET}} = U_{\mathrm{DS}} I$. Controleer voor de gekozen MOSFET de toelaatbare combinatie van spanning en stroom bij continue belasting (DC safe operating area) en de koeling. Alleen het maximale nominale vermogen controleren is onvoldoende.

De meetsoftware voert steeds dezelfde cyclus uit: stel de DAC-code in, laat het werkpunt stabiliseren, wacht op een volledige nieuwe INA226-meting en sla de waarden op. Houd rekening met conversietijden en ingestelde middeling; direct uitlezen kan nog een oude waarde opleveren. Zet de DAC na afloop en bij een afgebroken meting terug naar nul.

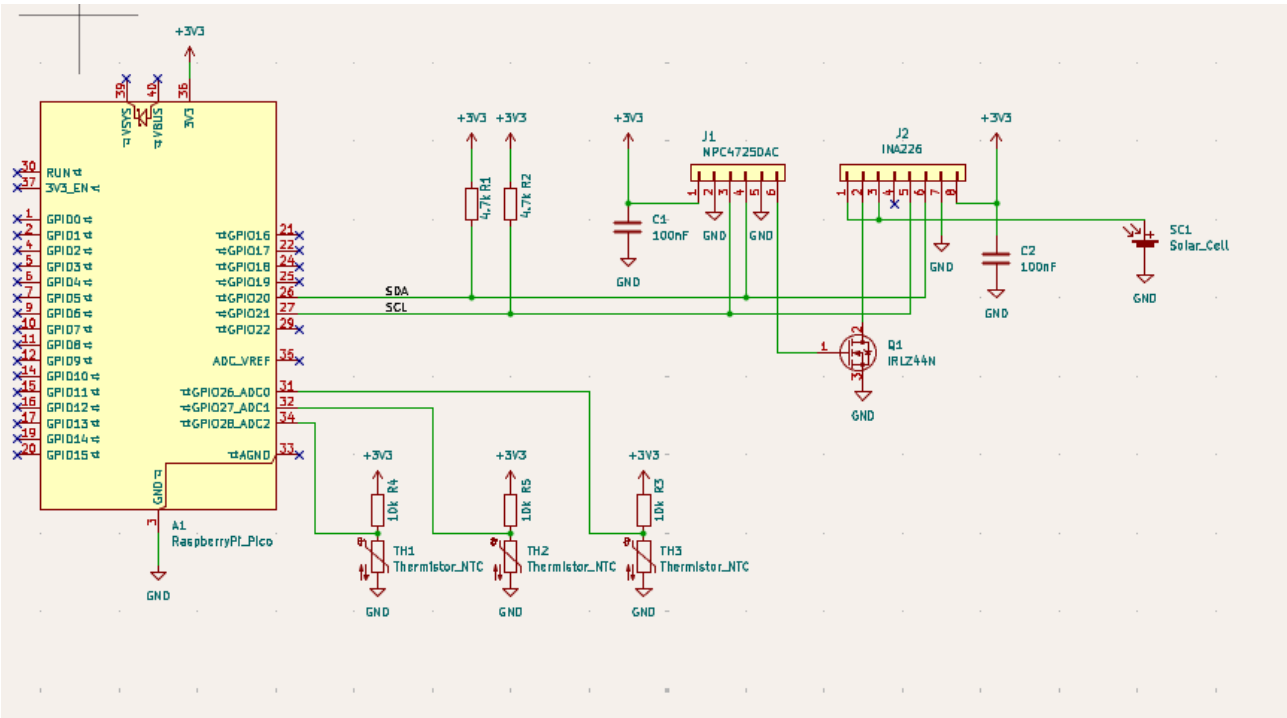

Figuur 5: PCB_schema_V1: Raspberry Pi Pico, DAC op J1, INA226-module op J2, IRLZ44N-belasting en drie NTC-meetkanalen. De interne schakelingen van de modules zijn niet getekend.

Practicum

Opdracht 1 — Opstelling en controle

1. Noteer het MOSFET-type, de shuntwaarde, DAC-voeding, I²C-adressen en de door de begeleider opgegeven meetgrenzen. Vergelijk de aansluitingen met het schema: VBUS en IN+ aan PV+, IN− aan drain en source aan GND/PV−. Laat afwijkingen eerst door de begeleider controleren.
2. Controleer de aansluiting van TH1–TH3 volgens de tabel. Noteer per sensor de meetlocatie en de beschikbare kalibratie. Controleer of opwarming van een sensor een dalende ADC-spanning geeft.
3. Begin met DAC-code nul en controleer spanning en stroom. Vergelijk de spanning met een multimeter. Test vervolgens enkele kleine stappen en controleer de stroomrichting en de reactie van het werkpunt.
4. Richt de lamp zo dat de cel zo homogeen mogelijk wordt belicht. Noteer afstand, hoek, actief oppervlak en indien mogelijk temperatuur. Houd deze omstandigheden tijdens een meetreeks constant en laat de lamp eerst stabiliseren.
5. Meet, indien geschikte apparatuur beschikbaar is, de instraling in het midden en bij de randen. Een luxmeting alleen is geen meting van optisch vermogen in W/m².

Opdracht 2 — Een automatische meetreeks

1. Maak een eerste sweep vanaf code nul binnen de vrijgegeven grenzen. Bewaar per punt de tijd, DAC-code, busspanning, shuntspanning, berekende stroom, zonnecelspanning en de drie NTC-kanalen. Bewaar temperaturen alleen met vermelding van de gebruikte kalibratie. Noteer ook de conversietijd, middeling en wachttijd.
2. Bekijk de I-V-curve tijdens een proefmeting. Verzamel minimaal 20 bruikbare, verschillende werkpunten en voeg extra punten toe rond de knik en het vermogensmaximum. Veel codes kunnen vrijwel hetzelfde werkpunt geven.
3. Herhaal de sweep in omgekeerde richting. Onderzoek verschillen door opwarming, veranderende belichting of onvoldoende wachttijd. Vergelijk daarbij ook de NTC-metingen tussen beide sweeps. Bewaar herhalingen voor de onzekerheidsanalyse.
4. Controleer hoe dicht je werkelijk bij $I = 0$ en $U_{\mathrm{PV}} = 0$ komt. Leg vast welk deel van de curve buiten het meetbereik blijft. Zet de DAC na afloop op nul.

Opdracht 3 — Analyse

1. Plot de I-V-curve met eenheden en meetonzekerheden. Bepaal de openklemspanning en kortsluitstroom uit metingen nabij de eindpunten. Gebruik een lokale extrapolatie alleen als de meetpunten dit ondersteunen; vermeld de methode en onzekerheid. Noem een niet bereikbaar eindpunt geen directe meting.
2. Bereken per meetpunt $P = U_{\mathrm{PV}} I$ en maak de P-V-curve. Bepaal P_{mpp}, U_{mpp} en I_{mpp}. Verfijn de sweep rond het maximum en bespreek de invloed van de stapgrootte.
3. Bereken de fill factor als beide eindpunten voldoende betrouwbaar bekend zijn. Bespreek de invloed van shuntkalibratie, herhaalbaarheid en eventuele extrapolatie. De fill factor is niet het rendement.
4. Bepaal alleen bij een gekalibreerde instralingsmeting het rendement. Bij homogene instraling E in W/m² en actief oppervlak A geldt $P_{\mathrm{in}} = EA$. Zonder die meting rapporteer je dat het rendement niet bepaald kan worden.
5. Bereken $R_{\mathrm{eff}} = \frac{U_{\mathrm{PV}}}{I}$ voor punten met voldoende grote stroom. Plot deze effectieve belasting tegen de DAC-code en maak een P-R-curve. Leg uit hoe de computer de variabele belasting instelt en waarom gelijke stappen in DAC-code geen gelijke stappen in weerstand geven. Bereken bij open klem geen weerstand door te delen door een stroom die binnen de meetonzekerheid nul is.

Opdracht 4 — Verdiepend onderzoek

1. Schrijf een kort meetplan van maximaal tien regels voor de invloed van bijvoorbeeld invalshoek, afstand, gedeeltelijke beschaduwing of temperatuur. Kies één variabele en benoem welke omstandigheden je constant houdt.
2. Voer het onderzoek uit met herhaalde I-V- en P-V-metingen. Vergelijk de maxima en, waar betrouwbaar bepaalbaar, de eindpunten en fill factors. Onderbouw de conclusie met onzekerheden.

Afronding

1. Zet de gevonden figuren in je digitaal labjournaal en maak een duidelijk onderschrift waarin je uitlegt wat de figuren laten zien.
2. Vul de **Resultaat- en Discussie**-sectie aan in je labjournaal. Hierin moet de uiteindelijke waarde van jouw experiment (met onzekerheid) staan en een korte discussie of deze waarde **realistisch** en **betrouwbaar** is.

Componentdocumentatie

- Microchip MCP4725: DAC-overdracht, voeding, I²C en opstartgedrag.
- Texas Instruments INA226-datasheet: shunt- en busmeting, kalibratie en conversietijden.
- Infineon IRLZ44N-datasheet: pinfuncties, gate-aansturing en toelaatbare dissipatie.